

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Relæteknik

Grundlæggende symboler #1

Funktion **ALTID FRA VENSTRE MOD HØJRE**

Bryde



NC

Slutte



NO

Slutte i
effektkreds



NO

Omskifter



NO - Normally Open


NC - Normally Closed

Terminalnumre

Benævnelse (Side 46-49 i Rødbog)

Betjening


Håndbetjent

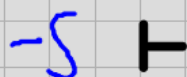

Fjedre
påvirket tryk




Forsinket
indkobling

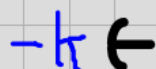

On-Delay

Forsinket
udkobling

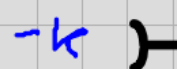


Off-Delay

Termorelæ



Nødstop

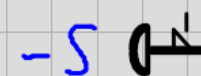

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Relæteknik


Grundlæggende symboler #2

Timer Blokke

On-Delay
Timer Block



Off-Delay
Timer Block

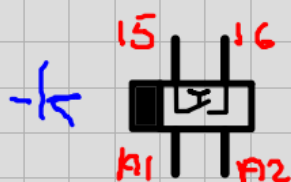

Terminalnumre


Benævnelse (Side 46-49 i Rødbog)

Spoler

Kontakter spole
eller Relæ spole



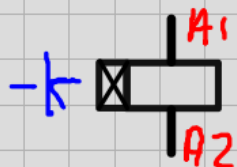Relæspole for relæ
med forsinket
indkobling



Relæspole for relæ
med forsinket
udkobling




Typiske symboler

Lampe



Terminal/Klemme

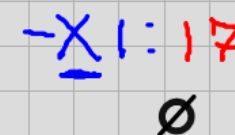

Div. almindelige Tryk




Nødstop



Kontaktoren

Spolen

Kontaktsættene

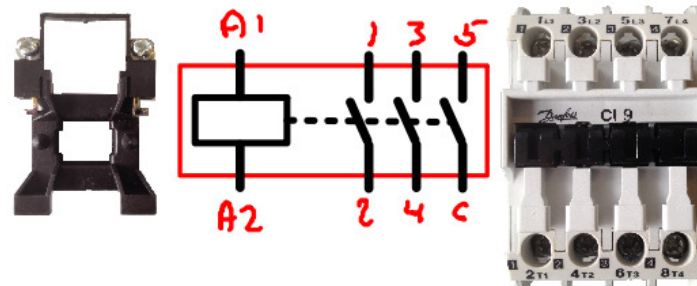

TIDLIG SLUTE
OG SEN BRYDE

Slutte og Bryde som
hjælpekontakter




Slutte og Bryde
funktioner i div. Tryk



Termorelæet


Bi-Metaller

Slutte og Bryde

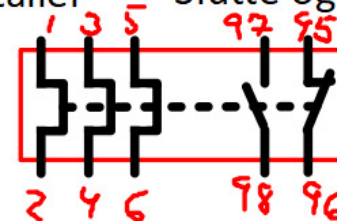

Relæteknik

Komponenternes opbygning #1

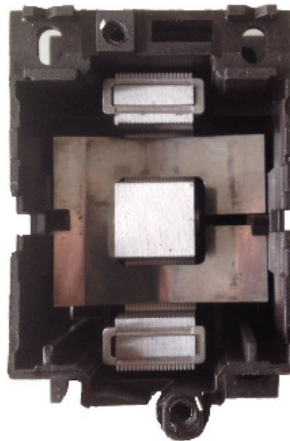

Relæteknik

Komponenternes opbygning #2

