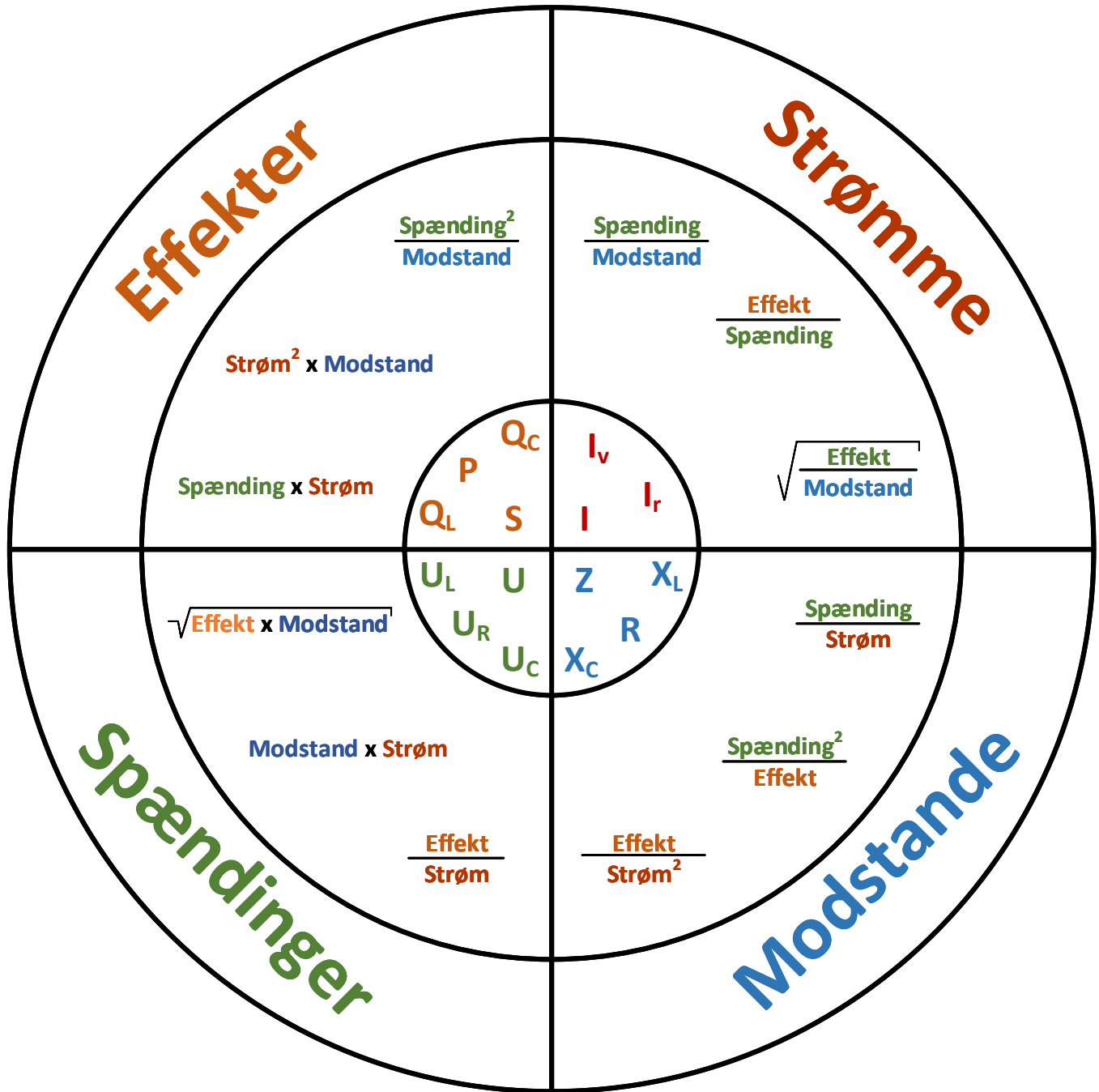



AC Hjulet



Brug dette AC hjul med omhu. Det er vigtigt at du har forstået hvordan du bruger trekkanterne i AC beregningerne, **inden du bruger dette hjul!**

Formlerne kan bruges på tværs af trekkanterne.

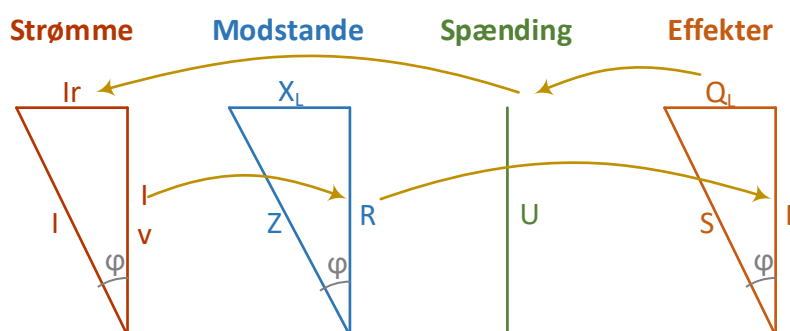Eksempel,
 $P = I_v^2 \times R$
 i en ac seriekreds.



I en seriekreds vil der kun være en U , den bruges som U i alle formler.

Eksempel,
 $Q = U \times I_r$
 i en ac seriekreds