
OPGAVER - EL-TEORI, OHMS LOV - GRUNDFORLØB

Træning

Udfyld de tomme felter i nedenstående skema:

U	I	R	P
	115 mA	125 Ω	
24 V		600 Ω	
		5 Ω	30 W
	5 mA		25 mW
	120 μ A	920 Ω	
2,6 V	80 mA		
12 V			0,6 W
18,8 V	0,25 A		
18,8 V	50 mA		
	250 mA		62,5 mW
16,4 V		820 Ω	
	0,1 mA	2,2 M Ω	
	45 mA	150 Ω	
7 V			49 W
18,4 V	2 mA		
		60 Ω	60 W
	0,8 mA	220 k Ω	
1,5 V		15 k Ω	
	60 μ A	25 k Ω	
	6,5 mA	8k2 Ω	
1 V		1 m Ω	
2,7 V		120 Ω	
3,2 V			64 mW
	185 μ A	47 k Ω	
240 mV	0,5 μ A		
	625 mA		15,625 W