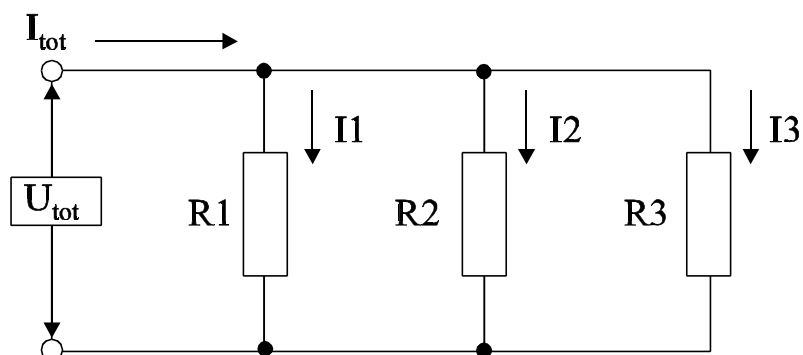

OPGAVER - EL-TEORI, JÆVNSTRØMSKREDSLØB - GRUNDFORLØB

Træning

Udfyld de tomme felter i nedenstående skema:

	R1	R2	R3	R _{tot}	I1	I2	I3	I _{tot}	U _{tot}
1	100 R					100 mA	54,5 mA		18 V
2	2k2	1k1					5,5 mA		22 V
3		3k3	3k3	1k1				35 mA	
4				840 k	60 μA		30 μA	120 μA	
5	150R	1k	1k5						15 V
6	120k		240k			100 μA			24 V
7				75k	0,4 mA	250 μA			
8					1,2 mA	2,4 mA	4,8 mA		8,4 V
9	4k7	4k7	4k7						15,7 V
10	220R					200 mA	140 mA		