

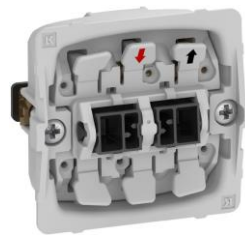
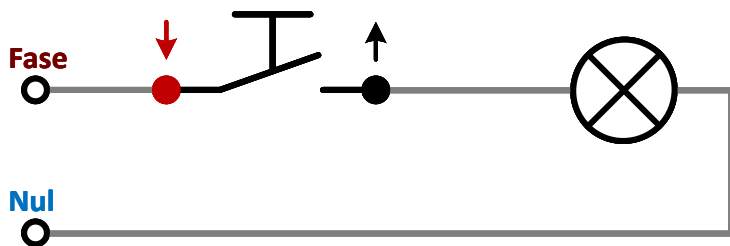


Grundlæggende tændingssystemer



1-polet tænding (1-pol afbryder)

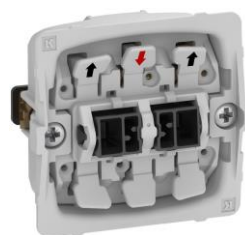



Krone tænding (Krone afbryder)

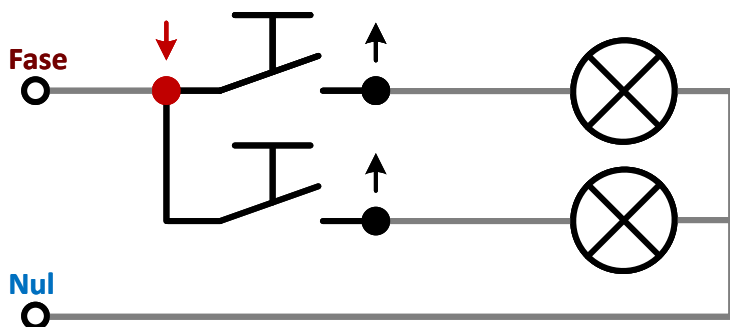

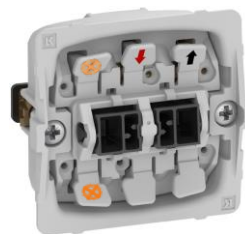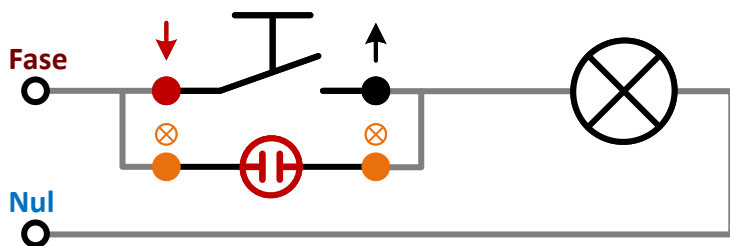1-polet tænding med Ledelys (1-pol afbryder med glimlampe)



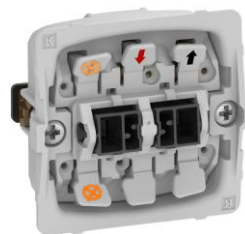
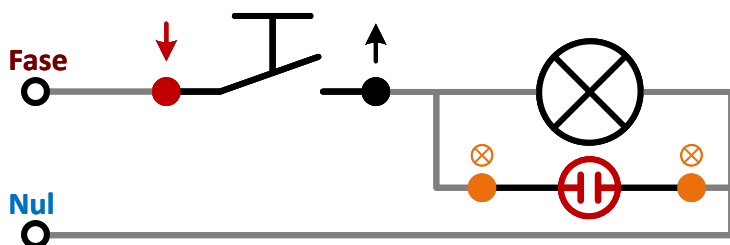
1-polet tænding med Kontrolllys (1-pol afbryder med glimlampe)




Grundlæggende tændingssystemer

Korrespondance

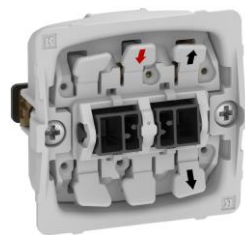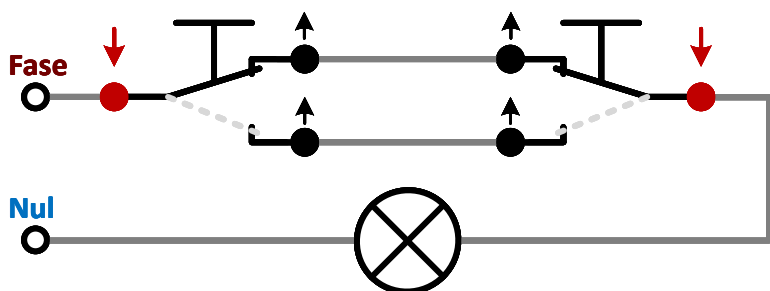
A Korrespondance tænding (Korrespondance afbrydere)



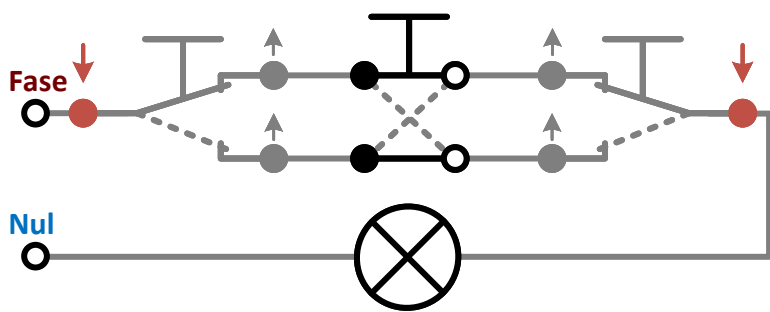A Korrespondance tænding med krydsning (Krydsnings afbryder)



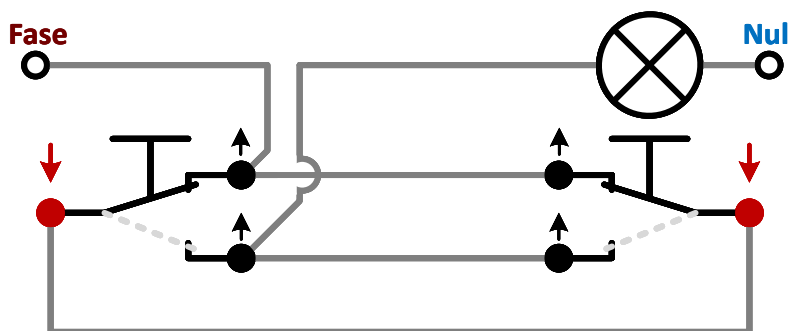B Korrespondance tænding (Korrespondance afbrydere)



B Korrespondance tænding med krydsning (Krydsning afbryder)

