

TOTAL 'ER

DEN SAMLED SPÆNDING
(DEN PÅTRYKTE SPÆNDING)

MÆRKE
 U'

TOTAL
 $= U_{TOT}$

"SUM"
SIGMA BOGSTAV
 $= \sum U$

DEN SAMLEDE STRØM
(KREDSENS STRØM FORBRUG)

I'

$=$

I_{TOT}

$=$

$\sum I$

DEN SAMLEDE MODSTAND
(DEN RESULTERENDE MODSTAND)

R'

$=$

R_{TOT}

$=$

$\sum R$