

Plantegning

En-stregs-tegning på plantegning

På en **en-stregs-tegning** nøjes vi med at tegne én steg, for hver kabel- eller rør-føring. Som kan være kabel eller rør i virkeligheden. Dette gør tegninge lidt mere overskuelig.

For tilgængæld at vide hvilke ledere der er inden i føringen, tegner man derfor ledersymboler på.

Ledersymboler:

Der skældnes mellem 3(4) ledere




Leder (faser eller andre, f.eks. mellemedere)



NUL leder



Beskyttelses leder

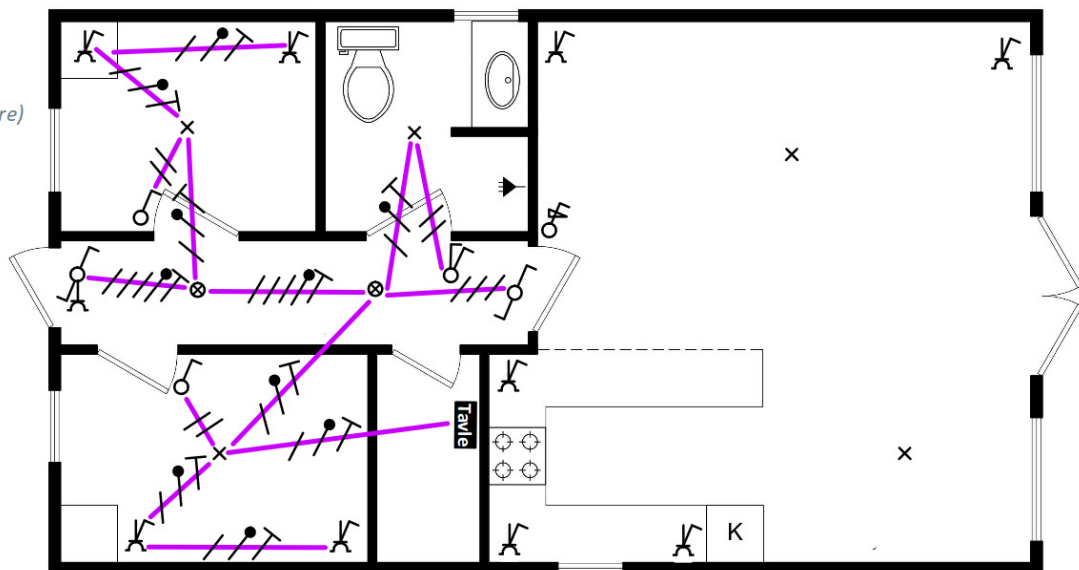

(EKSEMPEL hus - KUN til klassetavlen!)

Samlet boligarial = _____ Kvm

Plantegning

En-stregs-tegning på plantegning

Opgave -

Symbol forklaring:

- 1-pol afbryder
- 1-pol afbryder ^m/glimlampe
- Tryk (Fjedrepråviket afb.)
- Krone afbryder
- Korrespondance afbryder
- Krydsningsafbryder
- Stikkontakt ^u/afbryder
- Lampeudtag
- Lampe
-




Plantegning

En-stregs-tegning på plantegning
Opgave

Symbol forklaring:

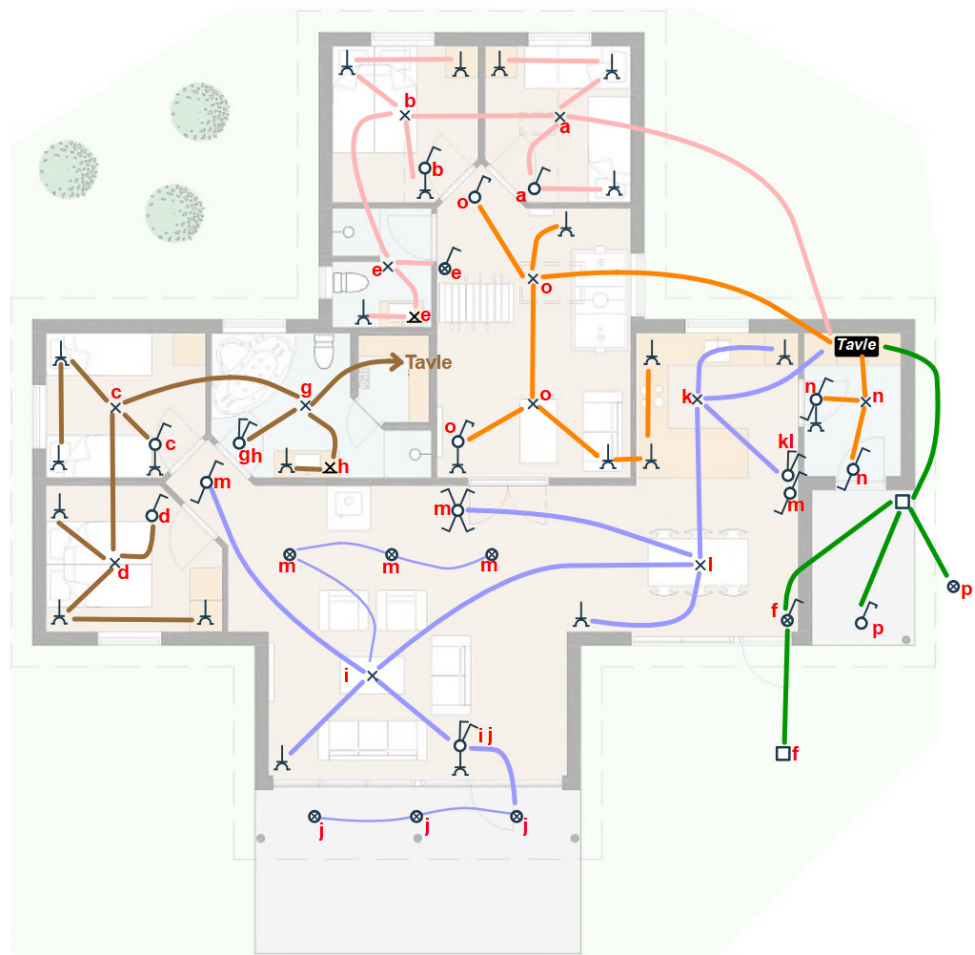-  1-pol afbryder
-  1-pol afbryder ^m/glimlampe
-  Tryk (Fjedrepråviket afb.)
-  Krone afbryder
-  Korrespondance afbryder
-  Krydsningsafbryder
-  Stikkontakt ^u/afbryder
-  Lampeudtag
-  Lampe
-  □




Plantegning

En-stregs-tegning på plantegning
Opgave #1 - Forsyninger + Stikkontakter

Symbol forklaring:

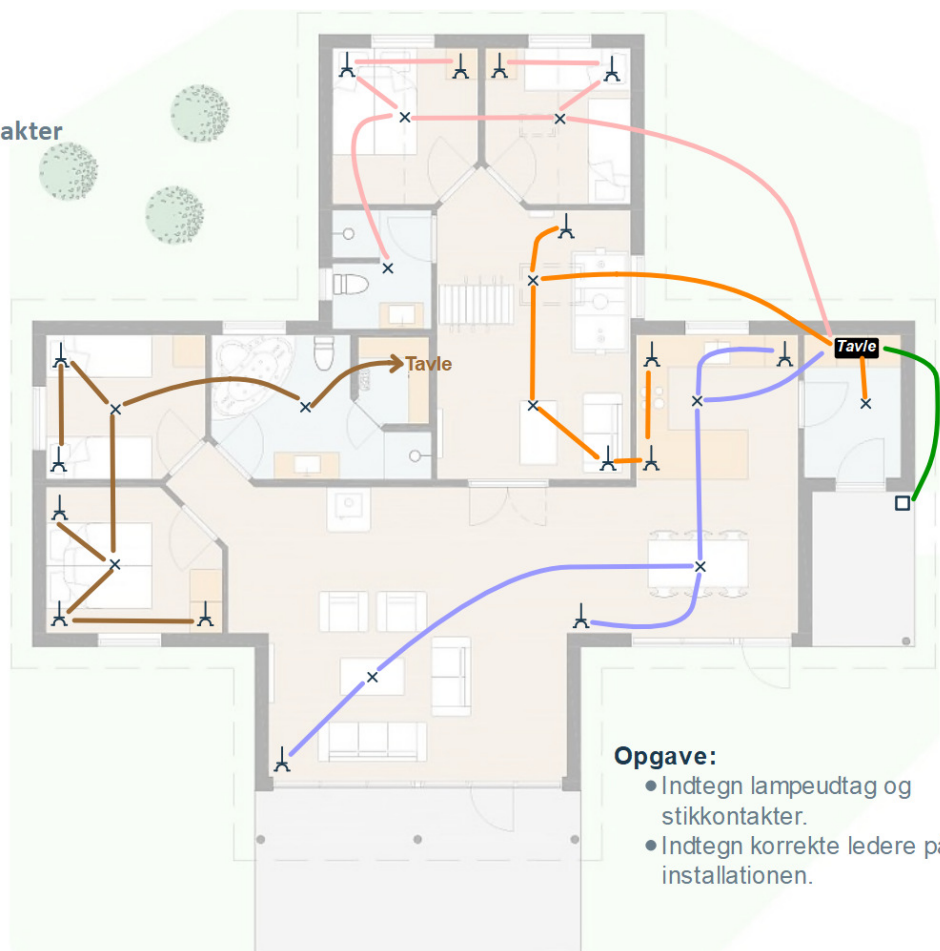-  1-pol afbryder
-  1-pol afbryder ^m/glimlampe
-  Tryk (Fjedrepråviket afb.)
-  Krone afbryder
-  Korrespondance afbryder
-  Krydsningsafbryder
-  Stikkontakt ^u/afbryder
-  Lampeudtag
-  Lampe
-  □



Opgave:


- Indtegn lampeudtag og stikkontakter.
- Indtegn korrekte ledere på installationen.

Plantegning

En-stregs-tegning på plantegning
Opgave #2 - 1-pol tændinger

Symbol forklaring:

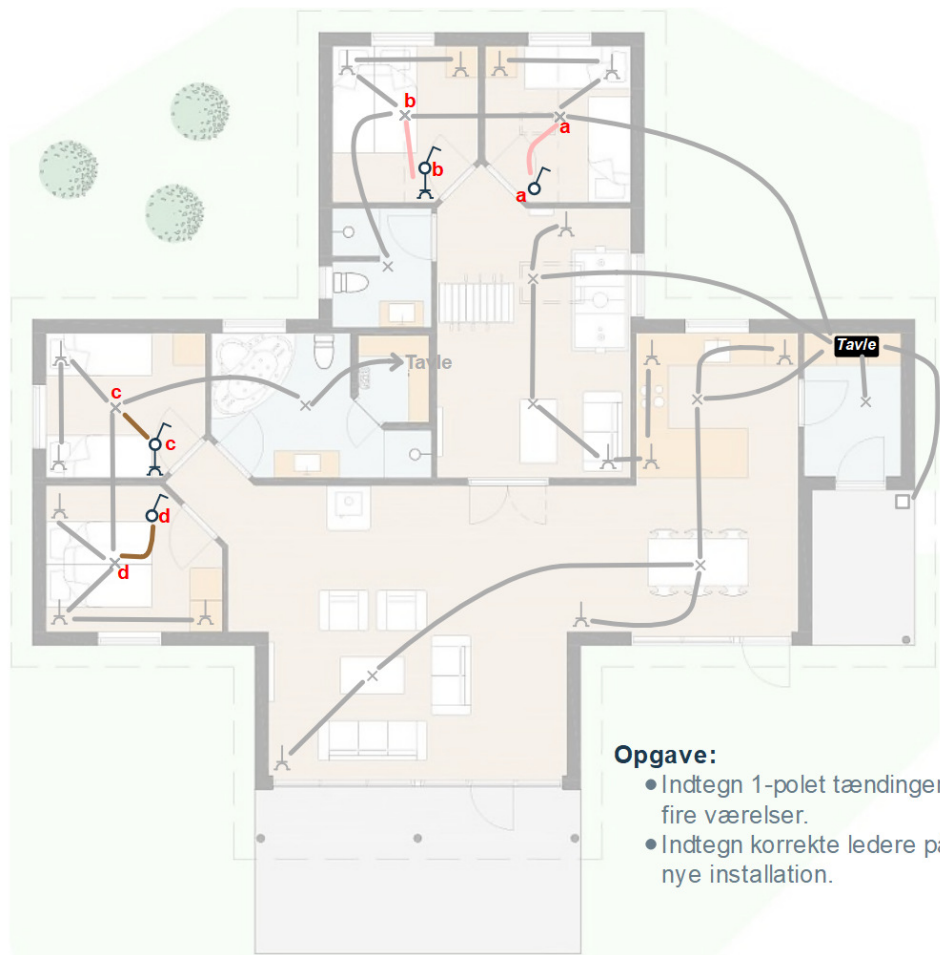-  1-pol afbryder
-  1-pol afbryder ^m/glimlampe
-  Tryk (Fjedrepråviket afb.)
-  Krone afbryder
-  Korrespondance afbryder
-  Krydsningsafbryder
-  Stikkontakt ^u/afbryder
-  Lampeudtag
-  Lampe
- 




Plantegning

En-stregs-tegning på plantegning
Opgave #3 - Ledelys

Symbol forklaring:

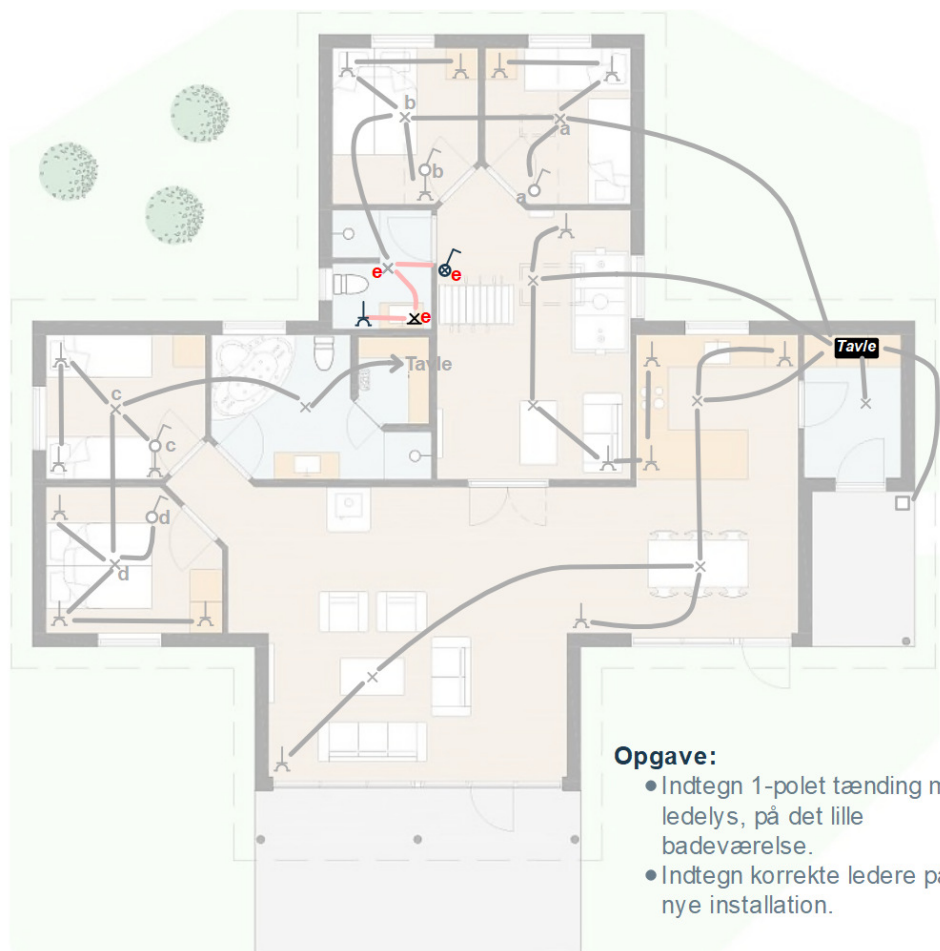-  1-pol afbryder
-  1-pol afbryder ^m/glimlampe
-  Tryk (Fjedrepråviket afb.)
-  Krone afbryder
-  Korrespondance afbryder
-  Krydsningsafbryder
-  Stikkontakt ^u/afbryder
-  Lampeudtag
-  Lampe
- 




Plantegning

En-streks-tegning på plantegning
Opgave #4 - Kontrolllys

Symbol forklaring:

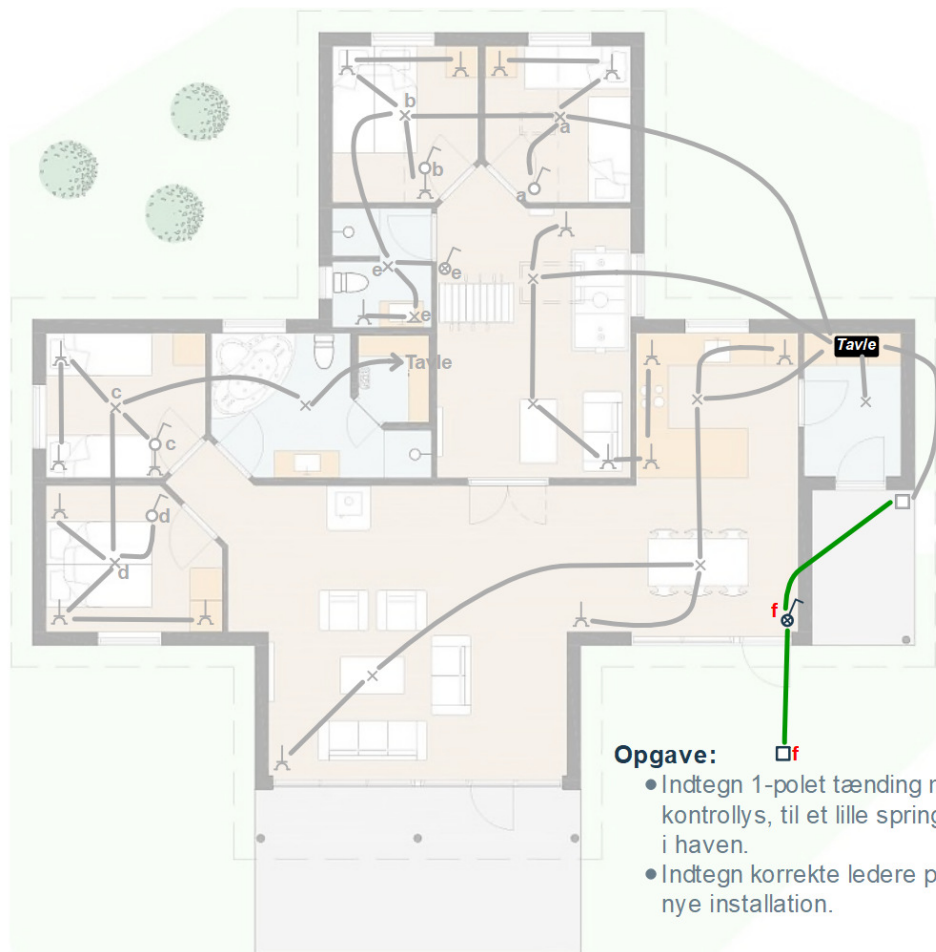-  1-pol afbryder
-  1-pol afbryder ^m/glimlampe
-  Tryk (*Fjedrepråviket afb.*)
-  Krone afbryder
-  Korrespondance afbryder
-  Krydsningsafbryder
-  Stikkontakt ^u/afbryder
-  Lampeudtag
-  Lampe
- 
Dåse




Plantegning

En-streks-tegning på plantegning
Opgave #5 - Krone tænding

Symbol forklaring:

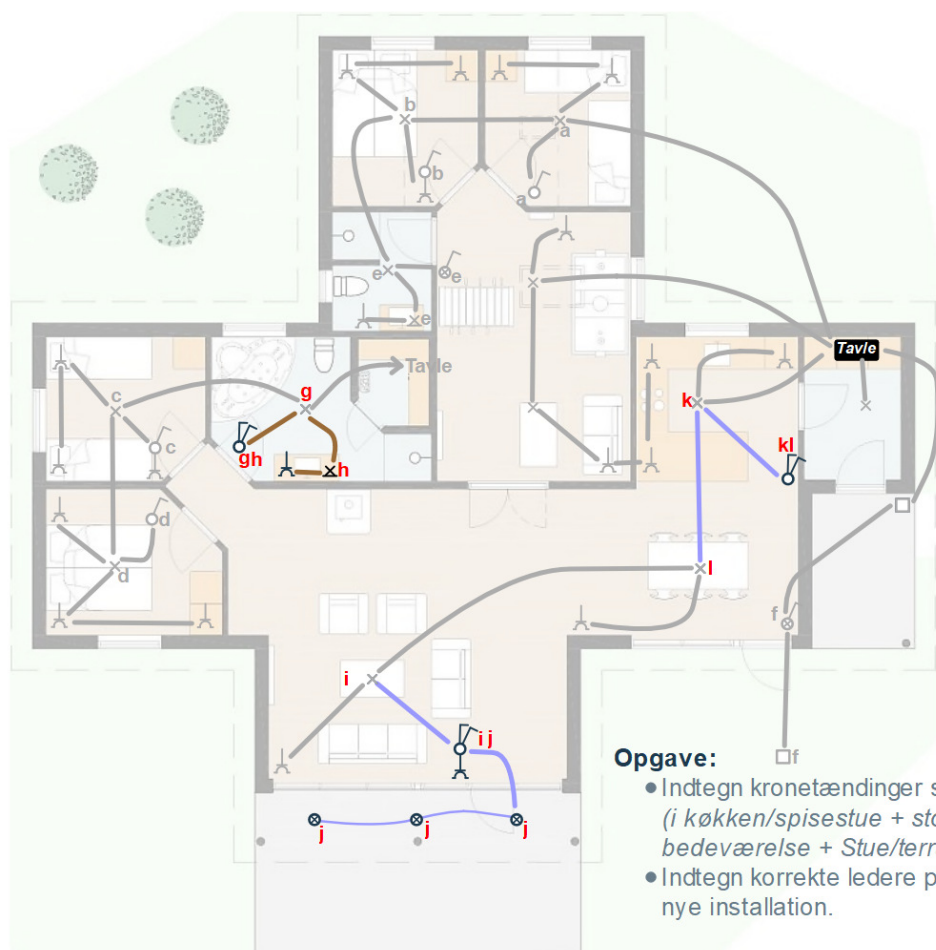-  1-pol afbryder
-  1-pol afbryder ^m/glimlampe
-  Tryk (*Fjedrepråviket afb.*)
-  Krone afbryder
-  Korrespondance afbryder
-  Krydsningsafbryder
-  Stikkontakt ^u/afbryder
-  Lampeudtag
-  Lampe
- 
Dåse (*F.eks. membrandåse*)




Plantegning

En-streks-tegning på plantegning
Opgave #6 - Korrespondance

Symbol forklaring:

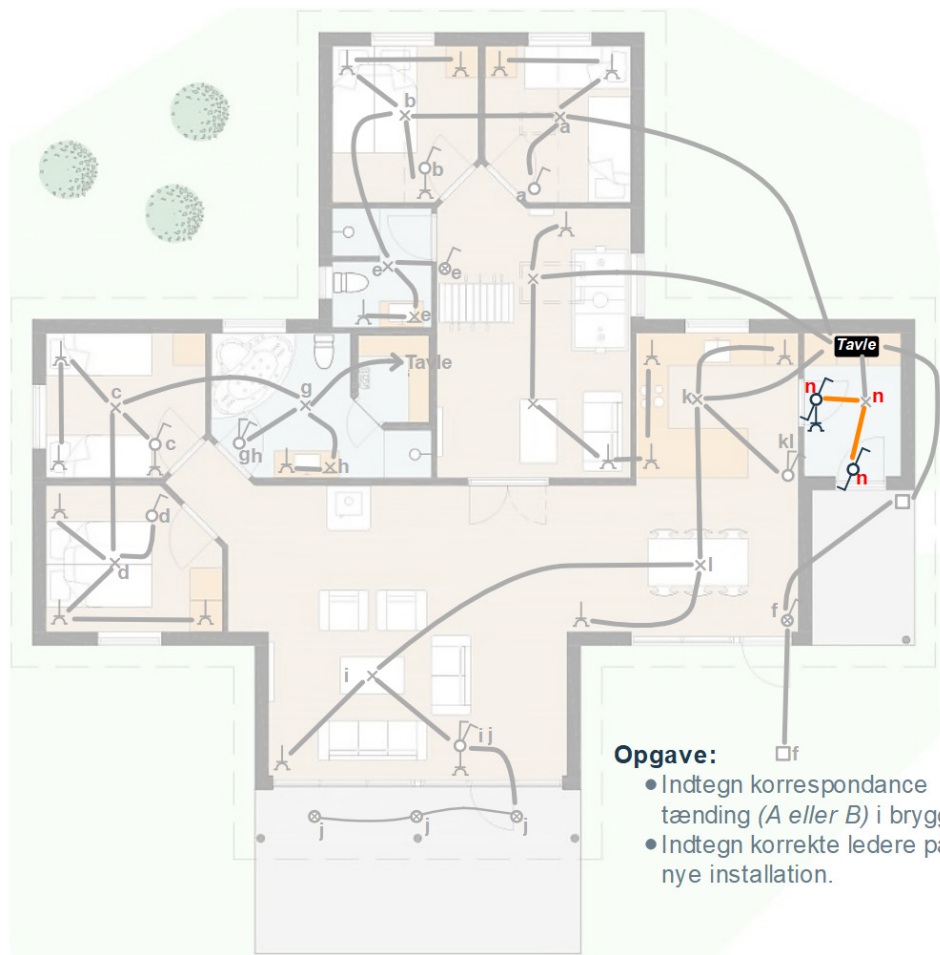-  1-pol afbryder
-  1-pol afbryder ^m/glimlampe
-  Tryk (Fjedrepråviket afb.)
-  Krone afbryder
-  Korrespondance afbryder
-  Krydsningsafbryder
-  Stikkontakt ^u/afbryder
-  Lampeudtag
-  Lampe
-  Dåse (F.eks. membrandåse)




Plantegning

En-streks-tegning på plantegning
Opgave #7 - Korrespondance ^m/krydsning

Symbol forklaring:

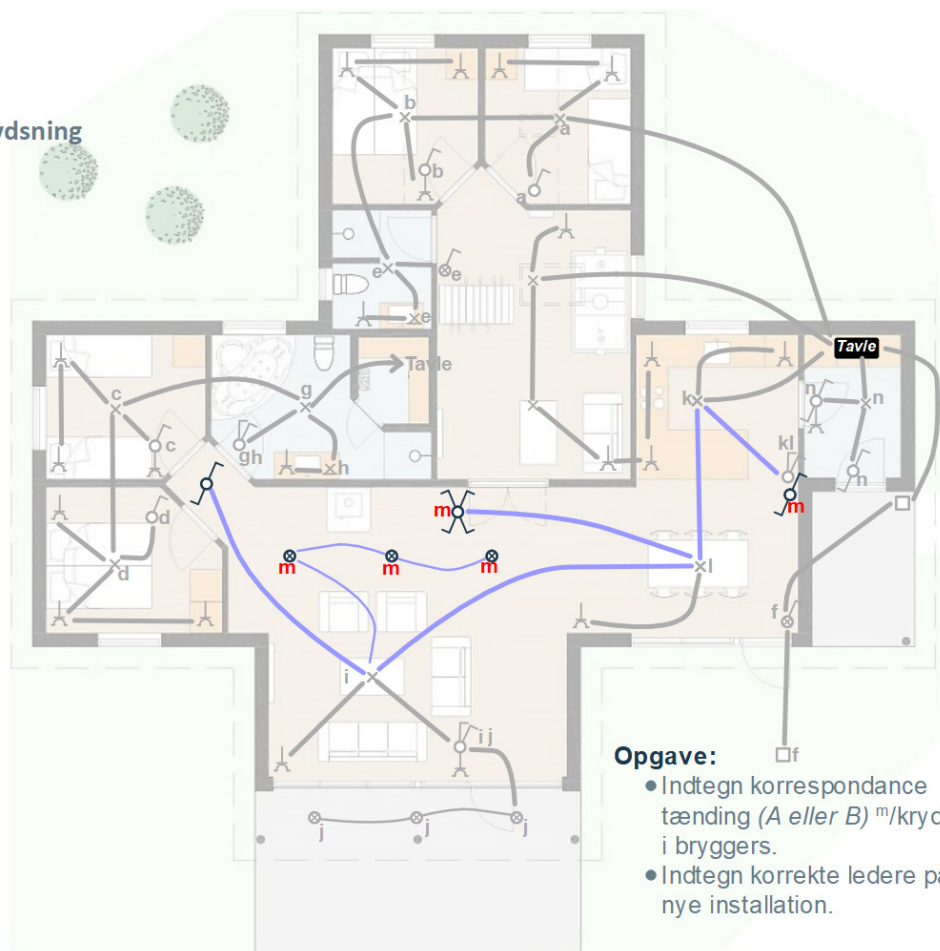-  1-pol afbryder
-  1-pol afbryder ^m/glimlampe
-  Tryk (Fjedrepråviket afb.)
-  Krone afbryder
-  Korrespondance afbryder
-  Krydsningsafbryder
-  Stikkontakt ^u/afbryder
-  Lampeudtag
-  Lampe
-  Dåse (F.eks. membrandåse)



Plantegning

En-streks-tegning på plantegning
Opgave #8 - Kip tænding

Symbol forklaring:

-  1-pol afbryder
-  1-pol afbryder ^m/glimlampe
-  Tryk (Fjedrepråviket afb.)
-  Krone afbryder
-  Korrespondance afbryder
-  Krydsningsafbryder
-  Stikkontakt ^u/afbryder
-  Lampeudtag
-  Lampe
-  Dåse (F.eks. membrandåse)



Opgave:


- Indtegn Kip tænding i aktivitetsrum.
- Indtegn korrekte ledere på den nye installation.

Plantegning

En-streks-tegning på plantegning
Opgave #9 - Timer (trappeautomat)

Symbol forklaring:

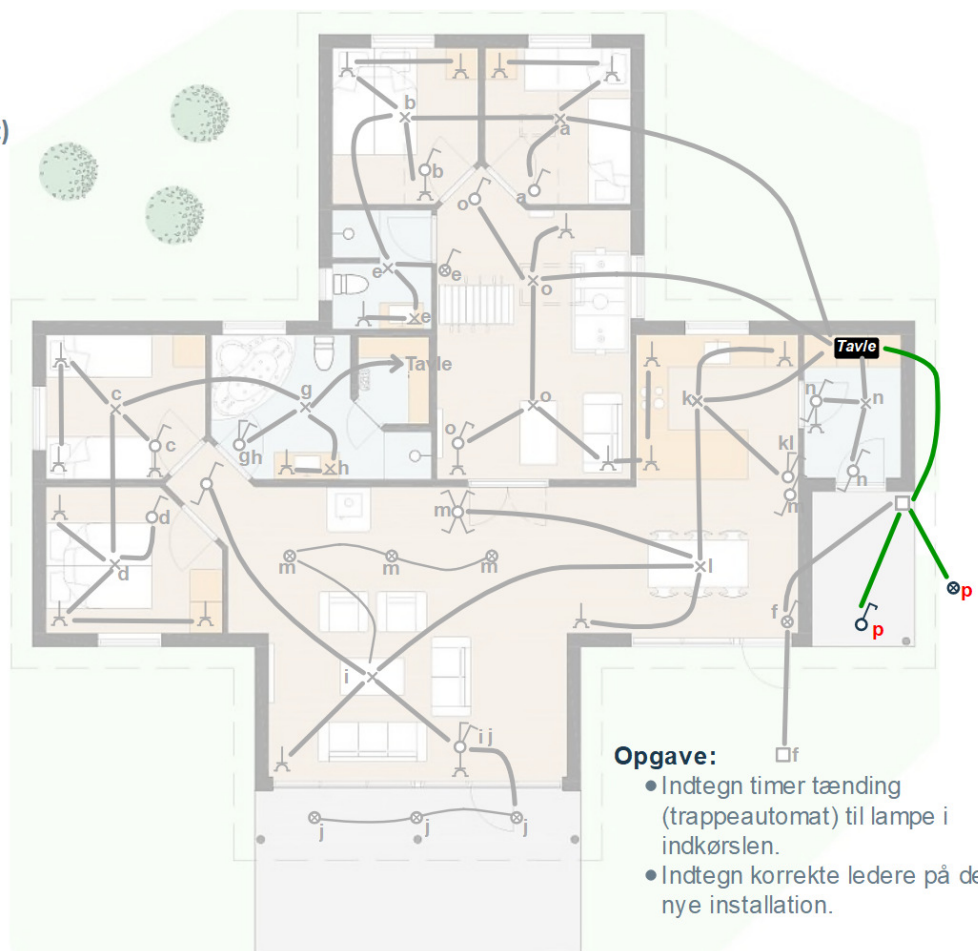-  1-pol afbryder
-  1-pol afbryder ^m/glimlampe
-  Tryk (Fjedrepråviket afb.)
-  Krone afbryder
-  Korrespondance afbryder
-  Krydsningsafbryder
-  Stikkontakt ^u/afbryder
-  Lampeudtag
-  Lampe
-  Dåse (F.eks. membrandåse)



Opgave:

- Indtegn timer tænding (trappeautomat) til lampe i indkørslen.
- Indtegn korrekte ledere på den nye installation.

Plantegning

En-streks-tegning på plantegning

Opgave #10 - Kontrol af den færdige tegning

Symbol forklaring:

-  1-pol afbryder
-  1-pol afbryder ^m/glimlampe
-  Tryk (*Fjedrepråviket afb.*)
-  Krone afbryder
-  Korrespondance afbryder
-  Krydsningsafbryder
-  Stikkontakt ^u/afbryder
-  Lampeudtag
-  Lampe
-  Dåse (*F.eks. membrandåse*)

