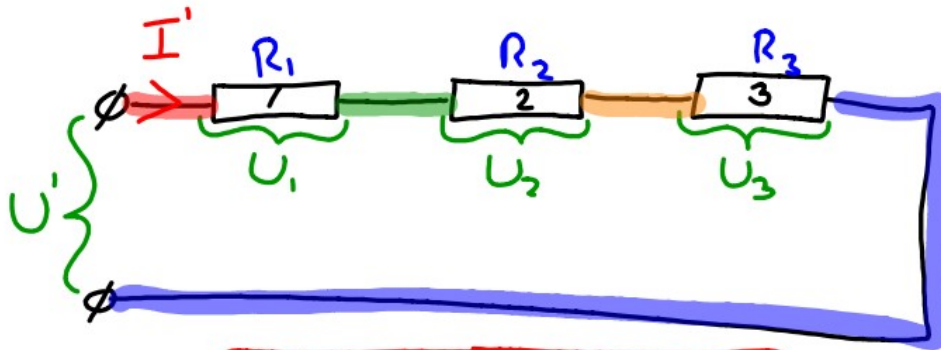


Serie & Parallel

Cheat Sheet

Serieforbundne modstande




$$I' = I_1 = I_2 = I_3$$

	U	I	R
1	+	=	+
2	+	=	+
3	+	=	+
TOT	↓	=	↓

Kirchhoff's 2. Lov

Summe af spændingsfald, er lig' med den påtrygte spænding

Parallelforbundne modstande

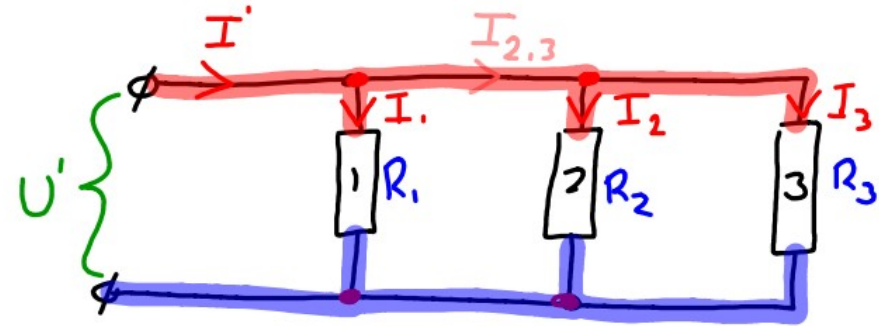

$$U' = U_1 = U_2 = U_3$$

	U	I	R
1	=	+	+ -1
2	=	+	+ -1
3	=	+	+ -1
TOT	=	↓	↓ -1

Kirchhoff's 1. Lov

Summe af strømme der løber til et knudepunkt, er lig' summen af strømme der fra et knudepunkt

RECIBROK
R' VIL ALTID
BLIVE MINDRE
END DEN
MINDSTE R_x