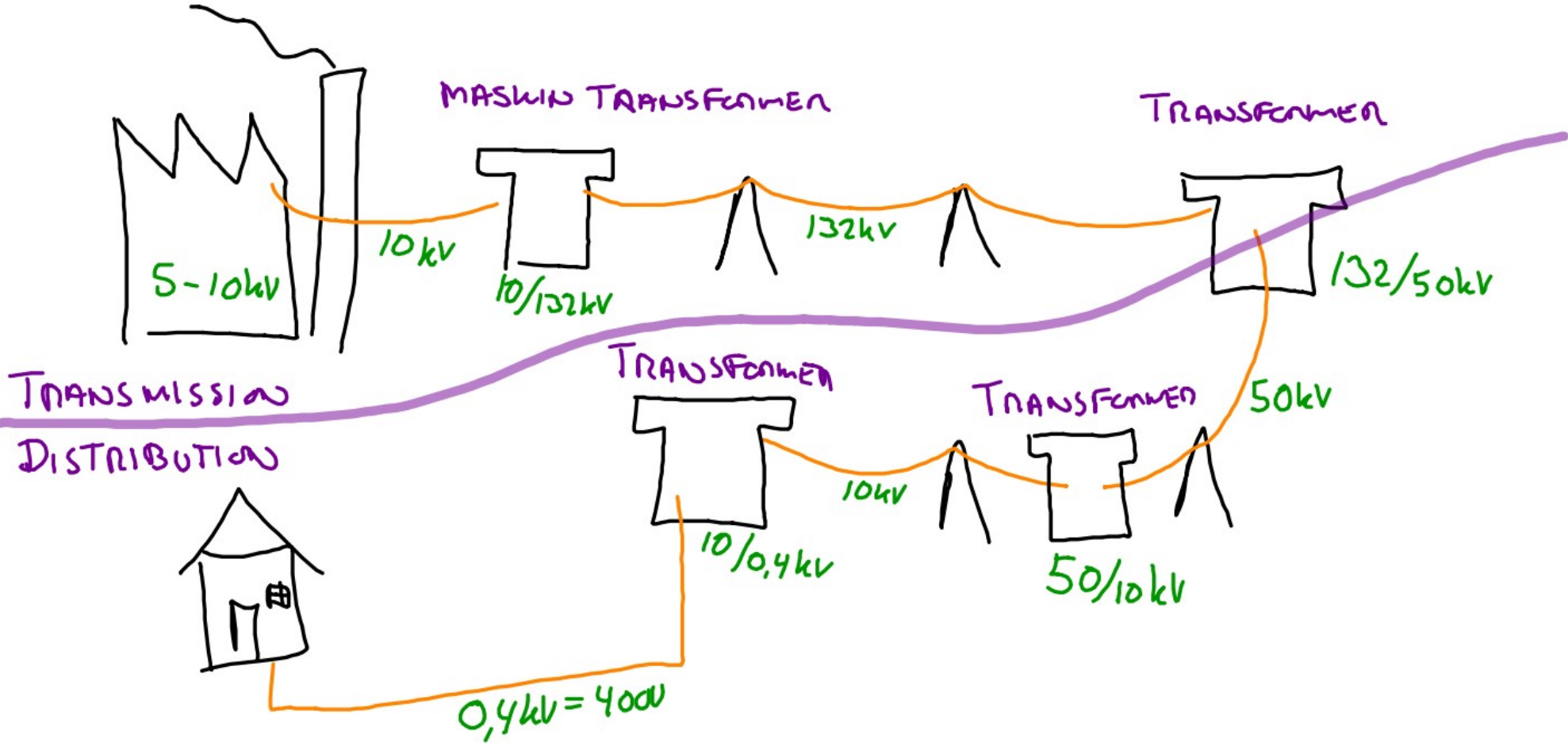


TRANSFORMATION

$$I_{DALIQTAL} = \underline{\underline{T_{TRAF}}}$$

TRANSFORMER




TRANSFORMATION

20MW




20MW

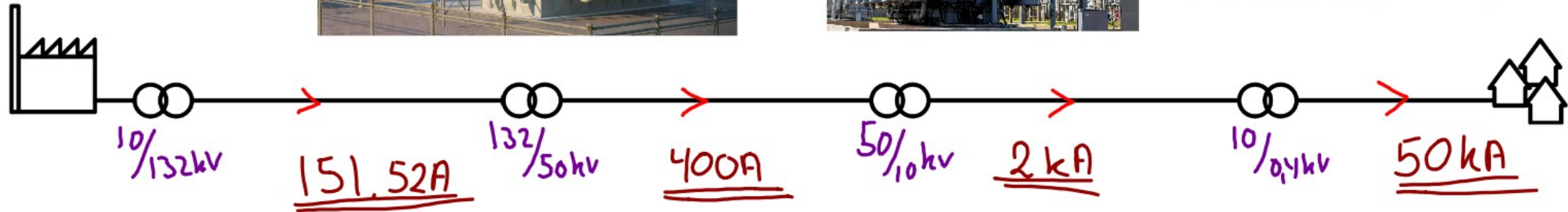

$$I = \frac{P}{U}$$

TRANSFORMATION

TRANSFORMER

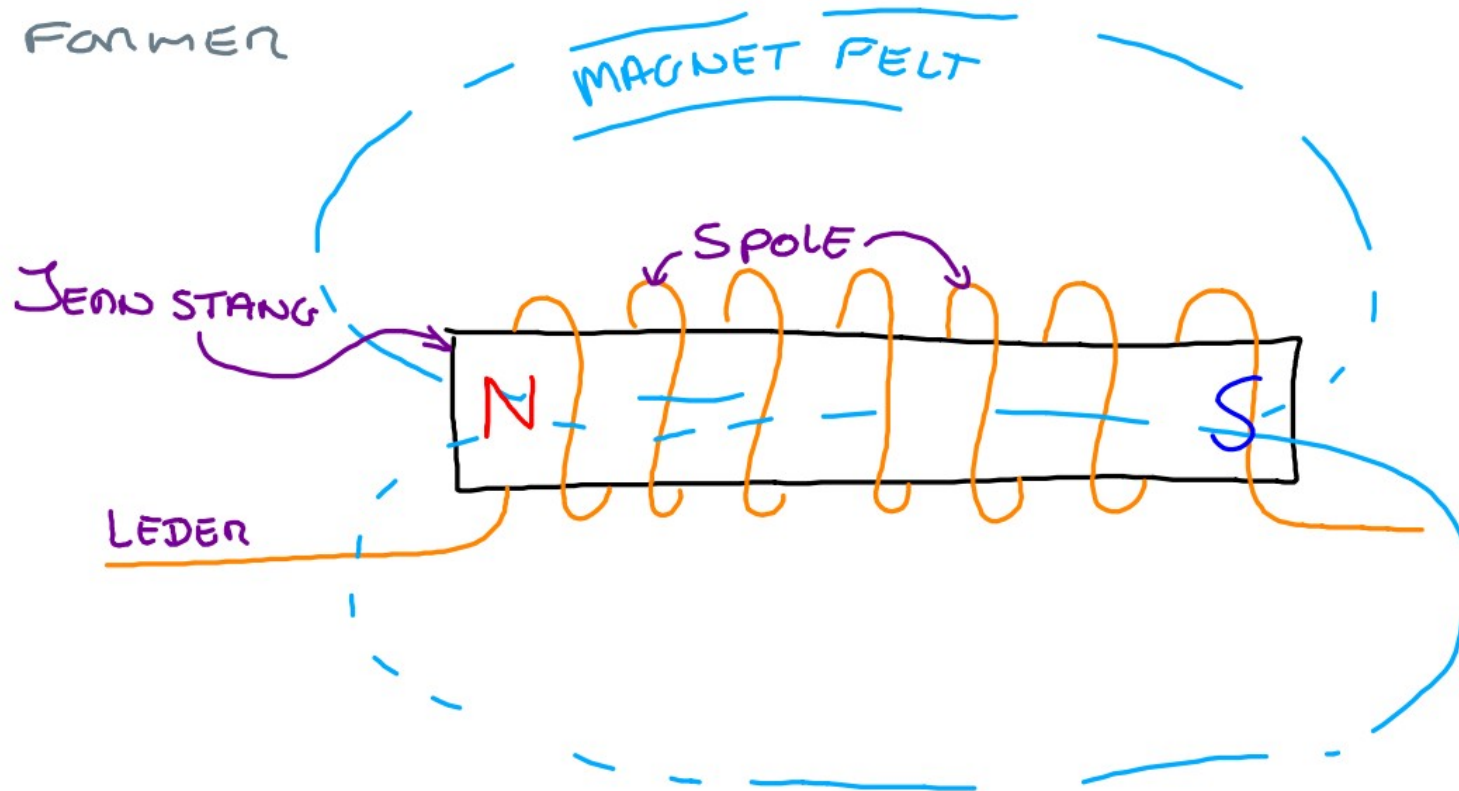


VED D_c = ELEKTRO MAGNET

VED A_c = TRANSFORMER EFFERT

TRANSFORMATION


TRAFØ / TRANSFORMER

JERNSTANG AF LAMELLER

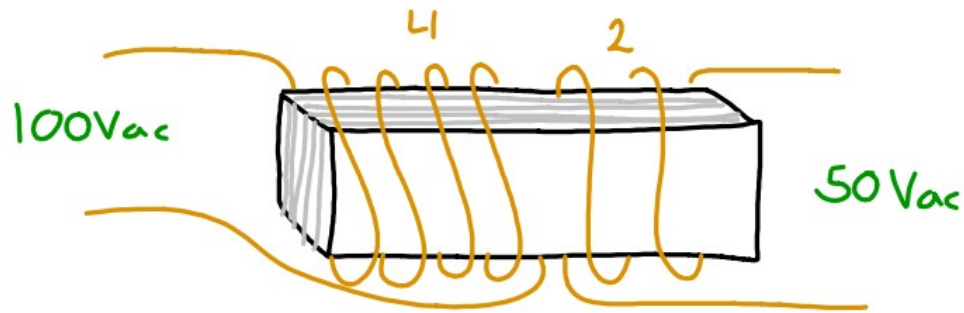

INEFFEKTIV TRODS
LAMELLERNE!

JERNKERNE TRAFØ
AF LAMELLER

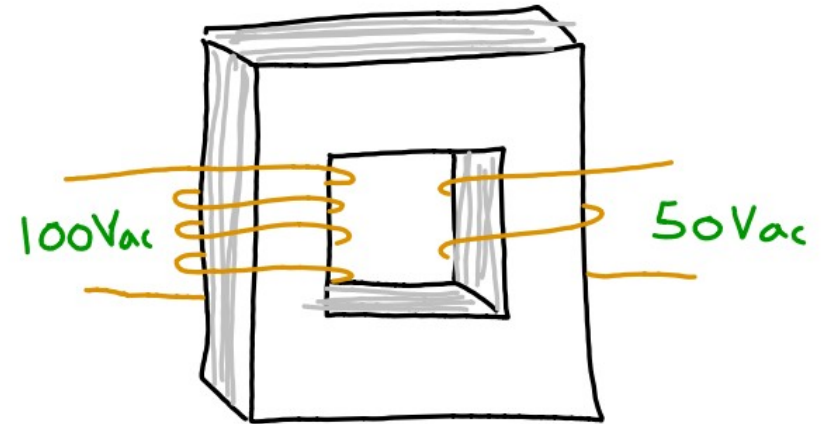


BEDRE NYTTEVIRKNING


TRANSFORMATION

TRAFØ MED FORSKELLIGE SPÆNDINGER


RINGE TRANSFORMER

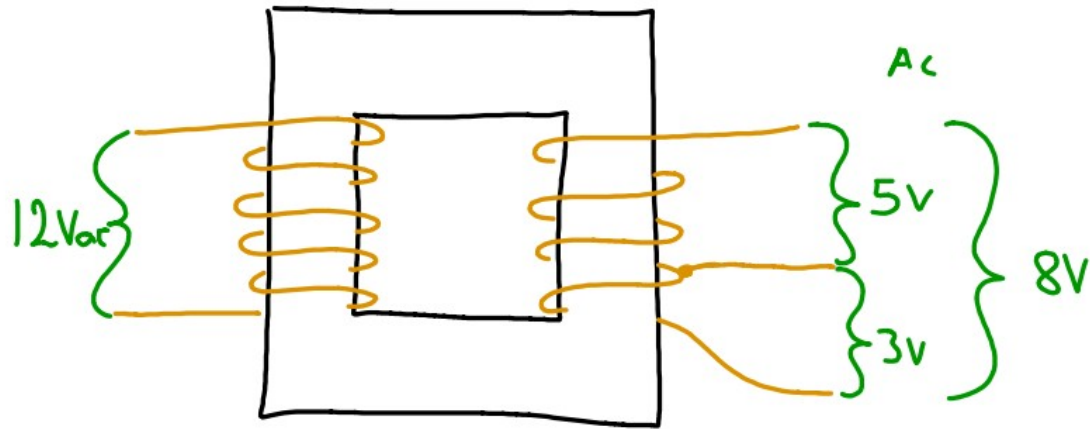

RINGTRAFØ

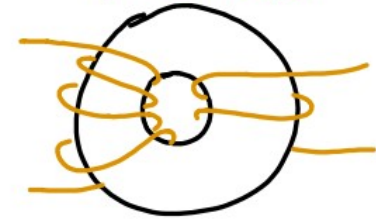


JERNKERN

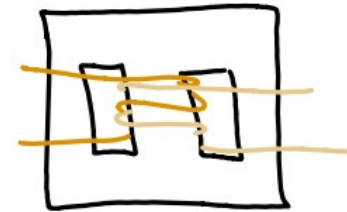

TRANSFORMATION

TRANSFORMERENS FORHOLD

TAJSFRI TRAFØ

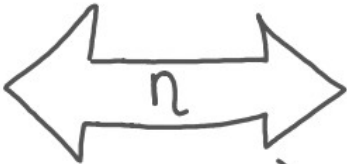


(LILLE N)

OMSKETNINGSFORHOLD

PRIMÆRSIDEN (PRI)

SEKUNDÆRSIDEN (SEK)

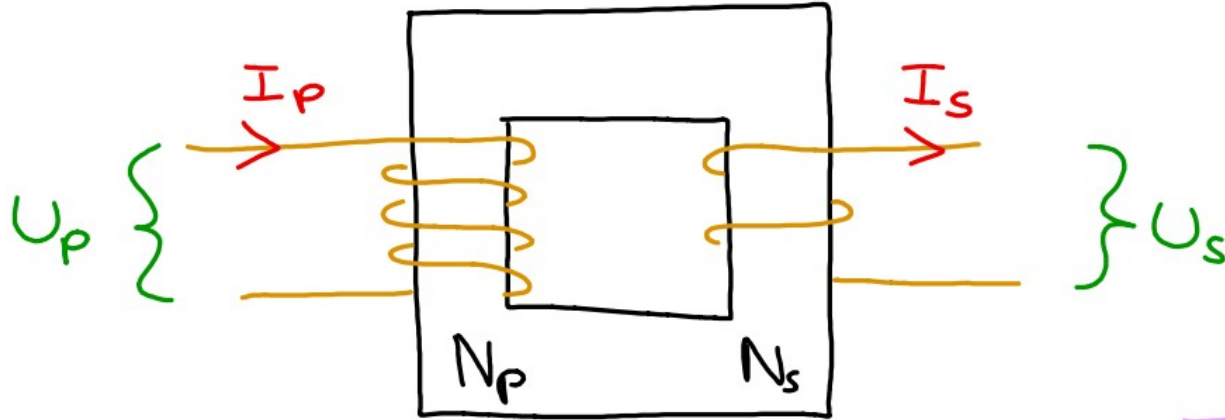

N = VINDINGER (ANTAL)

EFFEKTEN = S [VA]

"TRAFØ STØRRELSEN"

ENS PÅ BÅDE PRIM/SEK


PRI / SEK

KAN OGSE BENEVNES

1 OG 2 ($U_p = U_1$)

TRANSFORMER

OVERSICHT

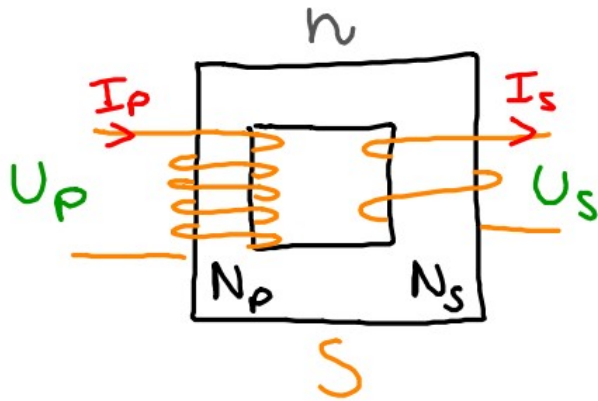

n = OMBÆTNINGS FORHØLDET

S = EFFEKTEN (STØRSELSEN) [VA]
DER KUN ÉN GRUNDET TABSFRI

U_p = PRI. SPÆNDING [V]

U_s = SEK. SPÆNDING [V]

I_p = PRI. STRØM (STRØMFORBRUG) [A]

I_s = SEK. STRØM (YDDEEVNEN) [A]

N_p = PRI. VINDINGER [VIN]

N_s = SEK VINDINGER [VIN]


N/V = VINDINGER PR. VOLT [VIN/V]

V/N = VOLT PR. VINDING [V/VIN]

TRANSFORMER

TRANSFORMER LIGNINGEN

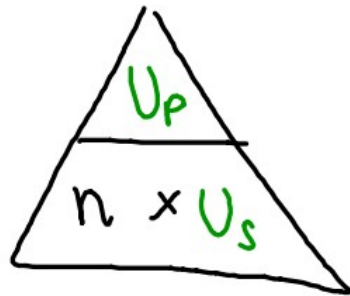
$$n = \frac{U_p}{U_s} = \frac{N_p}{N_s} = \frac{I_s}{I_p}$$



SPÆNDING [V]




VINDINGER [VIN]

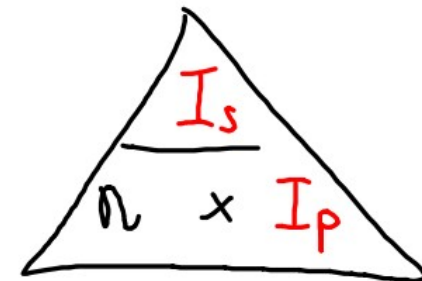

STRØM [A]

TRANSFORMER

EXEMPEL

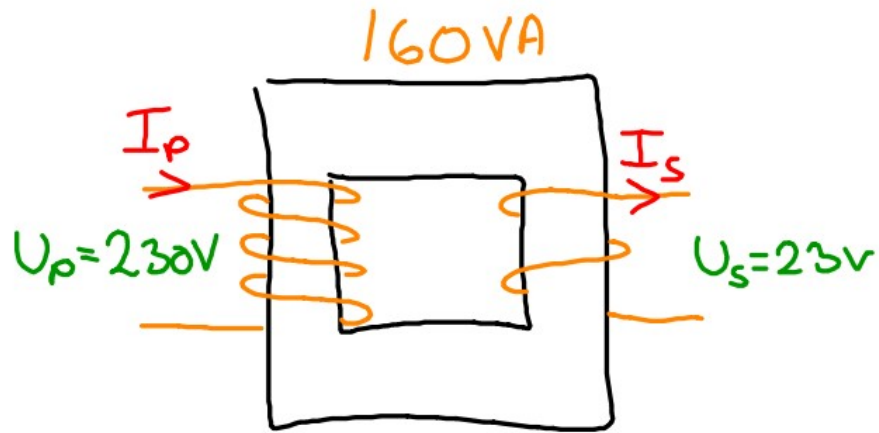

$$n = \frac{U_p}{U_s} = \frac{230}{23} = \underline{\underline{10}}$$

$$I_p = \frac{S}{U_p} = \frac{160}{230} = \underline{\underline{695,65mA}}$$


$$I_s = \frac{S}{U_s} = \frac{160}{23} = \underline{\underline{6,96A}}$$

ODER

$$I_s = I_p \times n = 0,69565 \times 10 = \underline{\underline{6,96A}}$$

TRANSFORMER

EXEMPLE

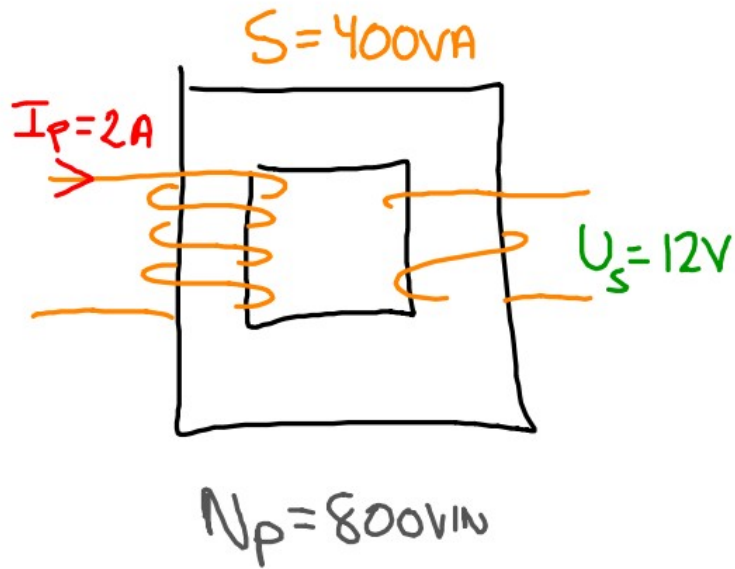

$$U_p = n \times U_s = 16,67 \times 12 = \underline{\underline{200V}}$$

$$n = \frac{I_s}{I_p} = \frac{33,33}{2} = \underline{\underline{16,67}}$$

$$I_s = \frac{S}{U_s} = \frac{400}{12} = \underline{\underline{33,33A}}$$

$$N_s = \frac{N_p}{n} = \frac{800}{16,67} = \underline{\underline{48 \text{ VIN}}}$$


$$V/N = \frac{U_p}{N_p} = \frac{200}{800} = \underline{\underline{250 \text{ mV/VIN}}}$$

$$N/V = \frac{N_p}{U_p} = \frac{800}{200} = \underline{\underline{4 \text{ VIN/V}}}$$

TRANSFORMER

BEISPIEL

$$n = 7,5$$

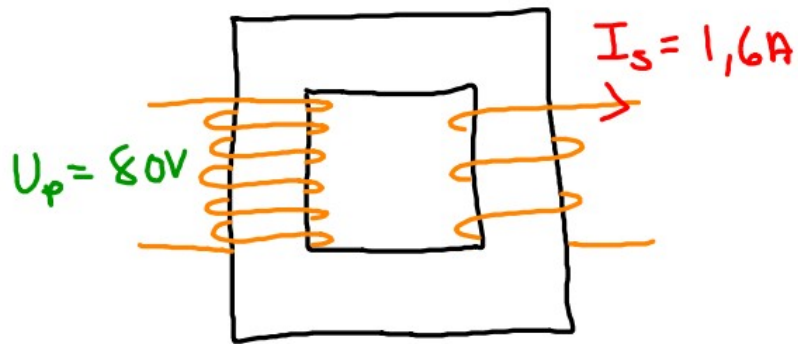

$$N_s = 40 \text{ VIND}$$

FIND: I_p , U_s , S , N_p , $\frac{V}{VIND}$, $\frac{V}{U}$

$$I_p = \frac{I_s}{n} = \frac{1,6}{7,5} = \underline{\underline{213,33 \text{ mA}}}$$

$$U_s = \frac{U_p}{n} = \frac{80}{7,5} = \underline{\underline{10,67 \text{ V}}}$$

$$S = U_s \times I_s = 10,67 \times 1,6 = \underline{\underline{17,07 \text{ VA}}}$$

$$N_p = n \times N_s = 7,5 \times 40 = \underline{\underline{300 \text{ VIND}}}$$

$$\frac{V}{VIND} = \frac{U_p}{N_p} = \frac{80}{300} = \underline{\underline{266,67 \text{ mV/VIND}}}$$


$$\frac{V}{U} = \frac{N_p}{U_p} = \frac{300}{80} = \underline{\underline{3,75 \text{ VIND/V}}}$$

TRANSFORMER

EKSEMPEL

$$S = 350 \text{ VA}$$

$$n = 0,05$$

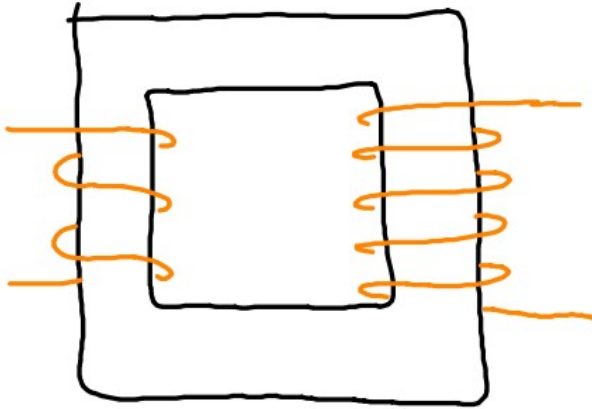

$$N_s = 2500 \text{ vln}$$

$$v/N = 3,2 \text{ V/vln}$$

FIND $U_p, U_s, I_p, I_s, v/N, N_p$

$$N_p = n \times N_s = 0,05 \times 2500 = \underline{\underline{125 \text{ vln}}}$$

$$U_p = v/N \times N_p = 3,2 \times 125 = \underline{\underline{400 \text{ V}}}$$

$$U_s = v/N \times N_s = 3,2 \times 2500 = \underline{\underline{8 \text{ kV}}}$$

$$I_p = \frac{S}{U_p} = \frac{350}{400} = \underline{\underline{875 \text{ mA}}}$$


$$I_s = \frac{S}{U_s} = \frac{350}{8000} = \underline{\underline{43,75 \text{ mA}}}$$

$$v/N = \frac{N_p}{U_p} = \frac{125}{400} = \underline{\underline{0,3125 \text{ vln/V}}}$$

TRANSFORMER

CHEAT SHEET

$n=20$

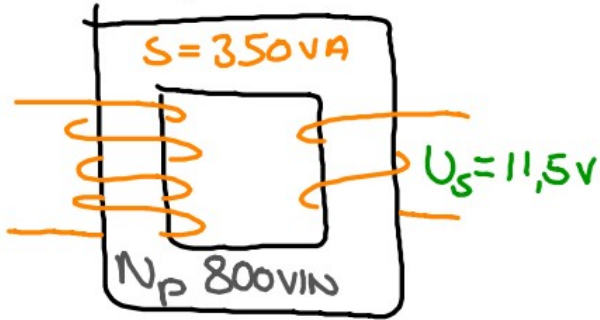

- ① START MED DE GRATIS OPLYSNINGER
- ② FIND S ELLER n
- ③ BEREGN TREKANTER \triangle

$$U_p = U_s \times n = 11,5 \times 20 = \underline{230V}$$


$$I_s = \frac{S}{U_s} = \frac{350}{11,5} = \underline{30,43A}$$

$$\frac{N}{V} = \frac{N_p}{U_p} = \frac{800}{230} = \underline{3,48 \text{ vln/v}}$$

$$I_p = \frac{S}{U_p} = \frac{350}{230} = \underline{1,52A}$$

$$N_s = \frac{N_p}{n} = \frac{800}{20} = \underline{40 \text{ vln}}$$
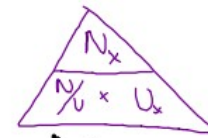
$$\frac{V}{N} = \frac{U_p}{N_p} = \frac{230}{800} = \underline{287,5 \text{ mV/vln}}$$



	U	I	N	S	n	N/V	V/N
P	230V	1,52A	800vln	350VA	20	3,48vln/v	287,5mV/vln
S	11,5V	30,43A	40vln				